

86.01 Técnica Digital

Decodificadores y Multiplexores

Ing. Jorge H. Fuchs

Objetivos de la clase:

Analizar el concepto de Módulo Universal o bloques lógicos combinacionales básicos.

Estudiar los conceptos de codificación y decodificación como también los circuitos que los llevan a cabo (Encoder y Decoder).

Ver la necesidad de la conversión entre distintos tipos de códigos.

Analizar el concepto de multiplexación y demultiplexación analógica y digital como también las características de los circuitos Mux y Demux digitales.



Utilizar los bloques universales (CIs) anteriores para la implementación alternativa de funciones lógicas.

Codificación y decodificación

Es un proceso en el cual se “compacta” la información para luego de transmitirla y / o almacenarla, volverla a su estado original.

En el área digital tendremos circuitos **combinacionales** que realizarán esas tareas: Codificadores o Encoders y Decodificadores o Decoders.

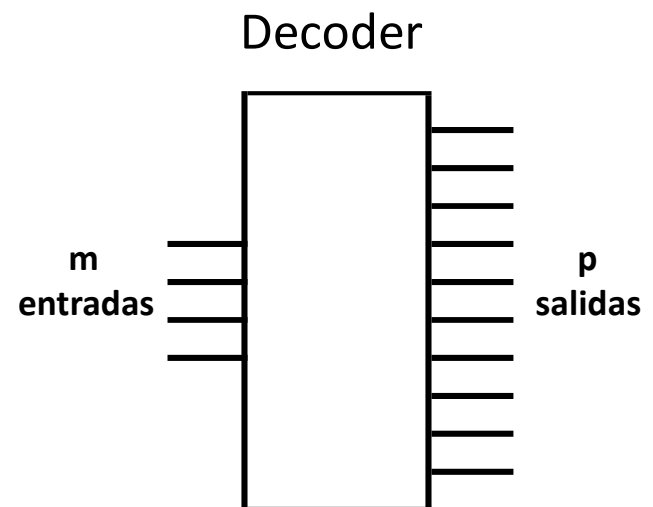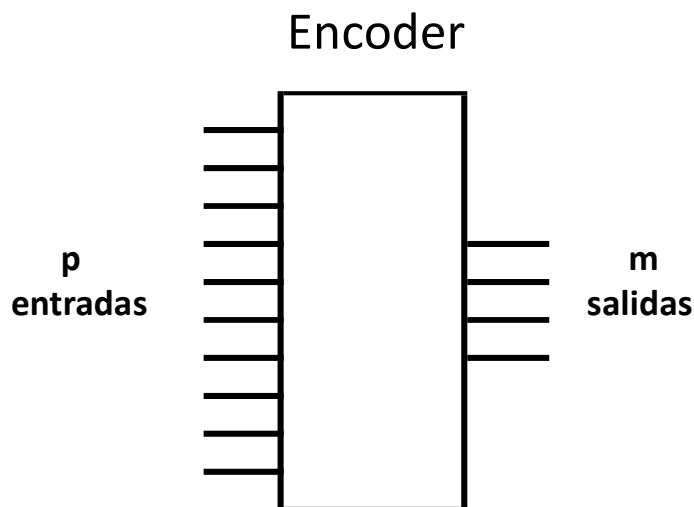
En general los Codificadores tienen más entradas que salidas mientras que los Decodificadores tienen más salidas que entradas.



Codificador (Encoder)

Es un circuito **combinacional** que asigna un **código** binario de salida único a cada señal de entrada aplicada al dispositivo. Si un codificador tiene **n** entradas, el número de salidas **s** es tal que se debe cumplir la siguiente condición: $2^s \geq n$. Para los comerciales, salvo para el BCD, se cumple $2^s = n$ (ej: 4/2, 8/3, 16/4, etc.)


Encoder **BCD** a binario 8421:

 

Dígito decimal	Código BCD			
	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Codificador (Encoder)

E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Z3	Z2	Z1	Z0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

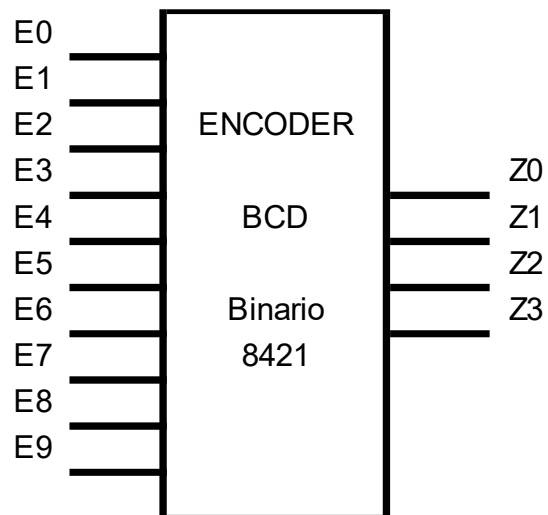

$$Z_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7 + E_9$$


$$Z_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$$

$$Z_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

$$Z_3 = E_8 + E_9$$

Codificador (Encoder)

 Veamos ahora el caso de un Encoder de "8 a 3" con entradas **negadas**:



$$Z_0 = \overline{E_1} + \overline{E_3} + \overline{E_5} + \overline{E_7}$$

$$Z_1 = \overline{E_2} + \overline{E_3} + \overline{E_6} + \overline{E_7}$$

$$Z_2 = \overline{E_4} + \overline{E_5} + \overline{E_6} + \overline{E_7}$$


E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Z2	Z1	Z0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

Codificador (Encoder)

En previsión de que haya **más de una entrada activa a la vez**, se puede definir una **prioridad** de entradas, actuando siempre de acuerdo con la entrada activa de prioridad más alta.

Ejemplo de codificador 4 a 2 con prioridad. La entrada E es de habilitación. La salida A en 1 indica que hay alguna entrada activa.


E	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	A	y ₁	y ₀
0	X	X	X	X	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	X	1	0	1
1	0	1	X	X	1	1	0
1	1	X	X	X	1	1	1

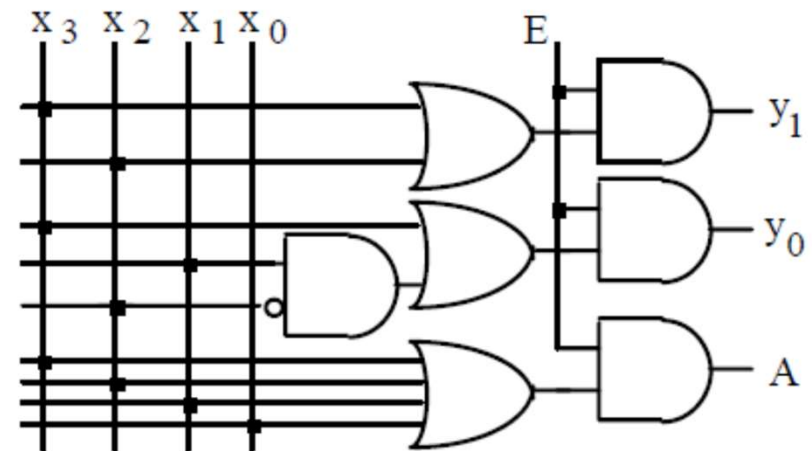

Decodificador (Decoder)

Es un circuito **combinacional** que para una combinación de valores en sus entradas activa **solo una** de sus **salidas**. Si tiene **s** entradas, el número de salidas **n** es tal que se debe cumplir la siguiente condición: $2^s \geq n$. Generalmente tienen una entrada de **habilitación E**. Para los comerciales, salvo para el BCD, se cumple $2^s = n$ (ej: 2/4, 3/8, 4/16, etc.)

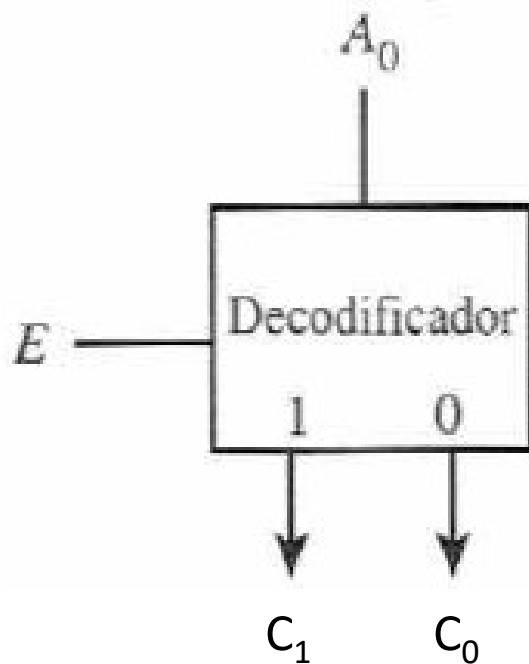
Diseño de un Decoder de **1** entrada y **2** salidas:



E	A_0	C_1	C_0
1	0	0	1
1	1	1	0
0	X	0	0



$$C_0 = E \cdot \bar{A}_0$$

$$C_1 = E \cdot A_0$$

 

Decodificador (Decoder)

 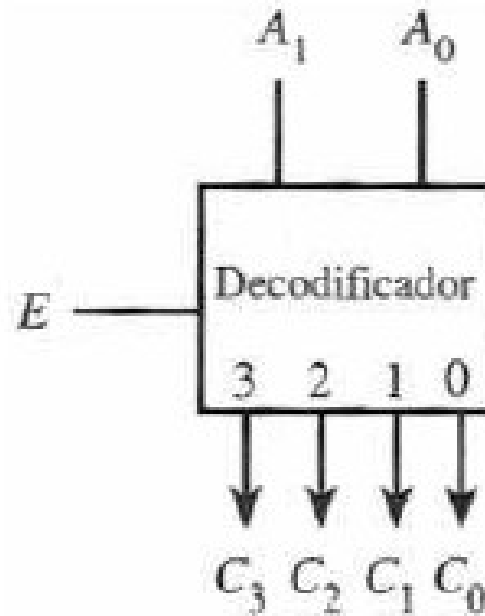Diseño de un Decoder de
2 entradas y 4 salidas:



E	A_1	A_0	C_3	C_2	C_1	C_0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
0	X	X	0	0	0	0

$$C_0 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$C_1 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0$$


$$C_2 = E \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$C_3 = E \cdot A_1 \cdot A_0$$

Conversor de código

Es un circuito **combinacional** que convierte información de un código a otro.
Por ejemplo del código **BCD 8421** al código **XS-3 8421**.






La tabla de verdad será:

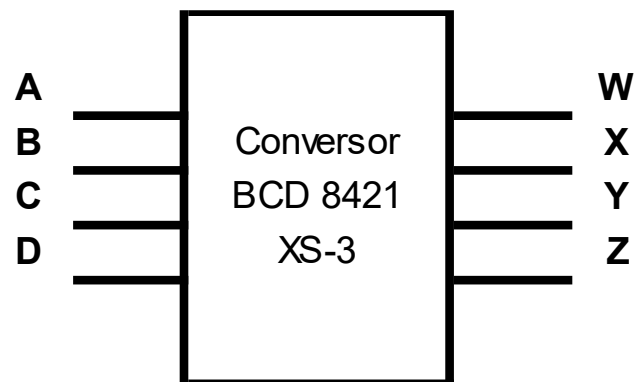

Inputs (BCD)				Outputs (Excess-3)			
A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
1	0	1	1	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
1	1	0	0	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
1	1	0	1	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
1	1	1	0	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
1	1	1	1	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>


Conversor de código

     Resolviendo obtenemos el circuito interno del conversor:



Conversor de código

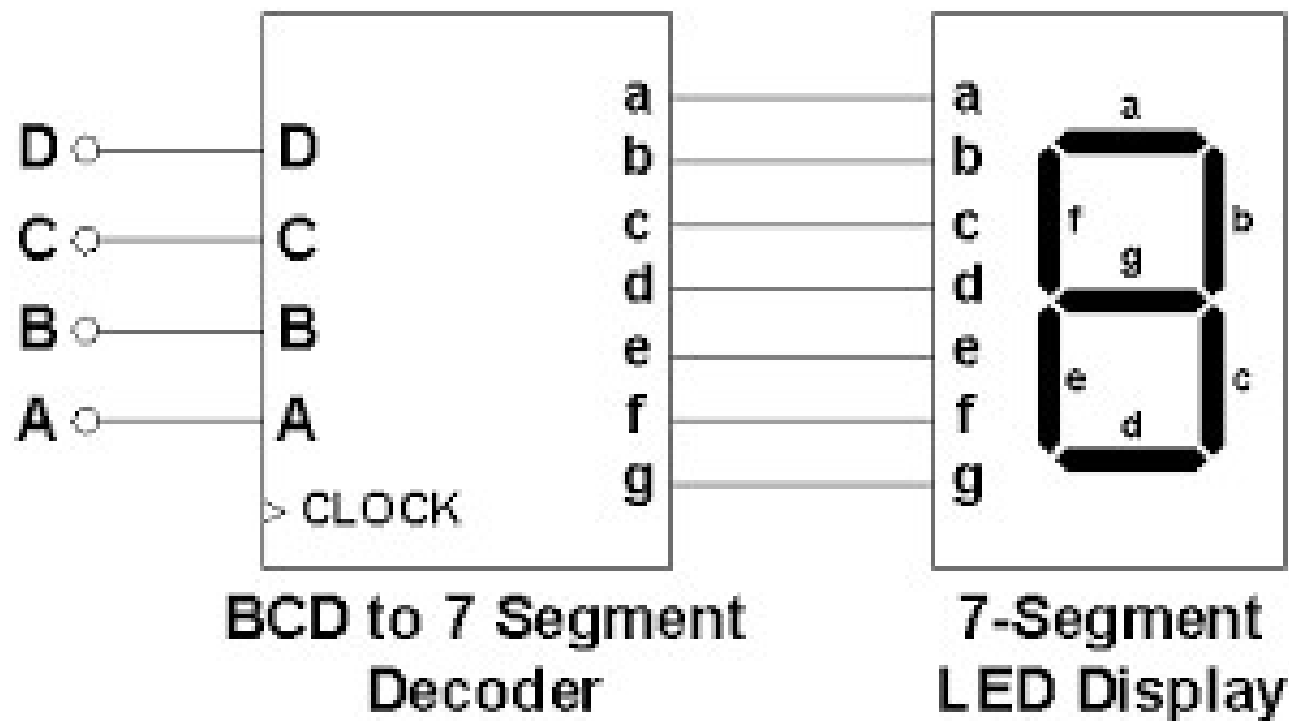
Conversor del código BCD 8421 a 7 segmentos:



Conversor de código

La TV quedaría:

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

 


La solución la obtenemos resolviendo los 7 K de 4 variables c/u teniendo en cuenta las x según sea más conveniente para la simplificación.

Conversor de código

Si queremos que al aparecer una combinación no esperada indique **E** (error):


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1

 

Nuevamente la solución la obtenemos resolviendo los 7 K de 4 variables c/u.


Conversor de código

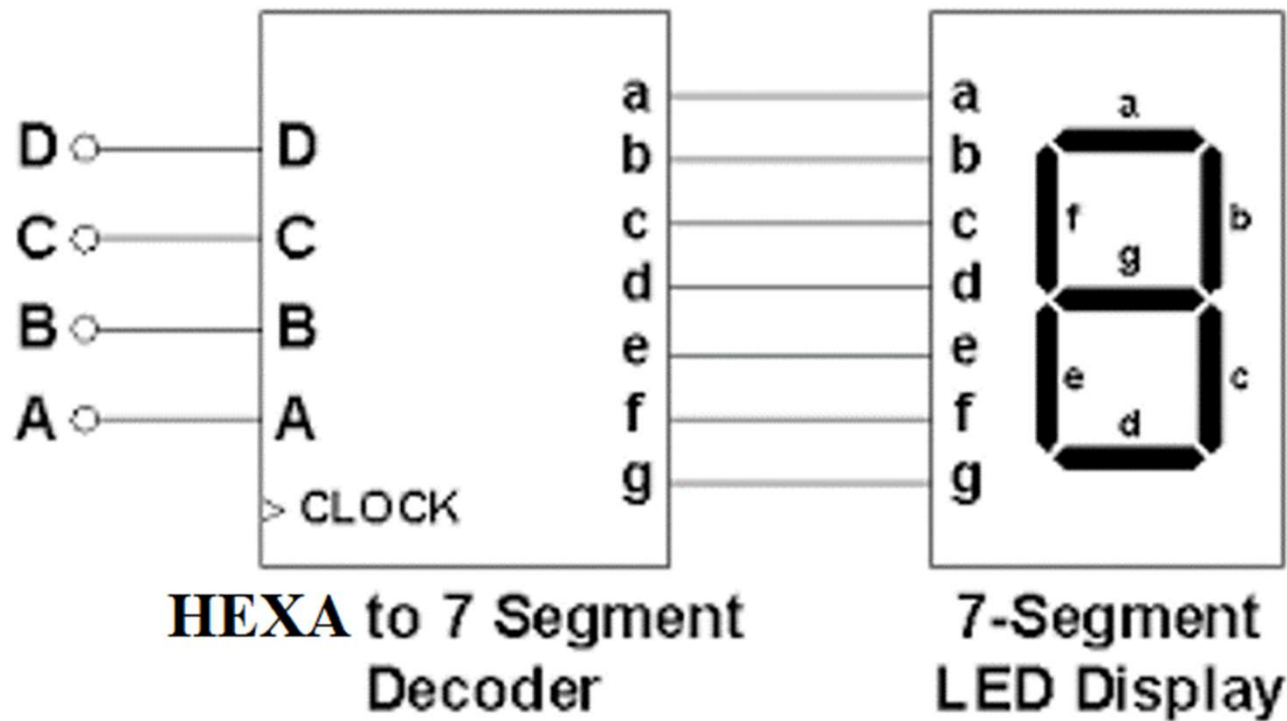Conversor del código Hexadecimal a 7 segmentos:



Conversor de código

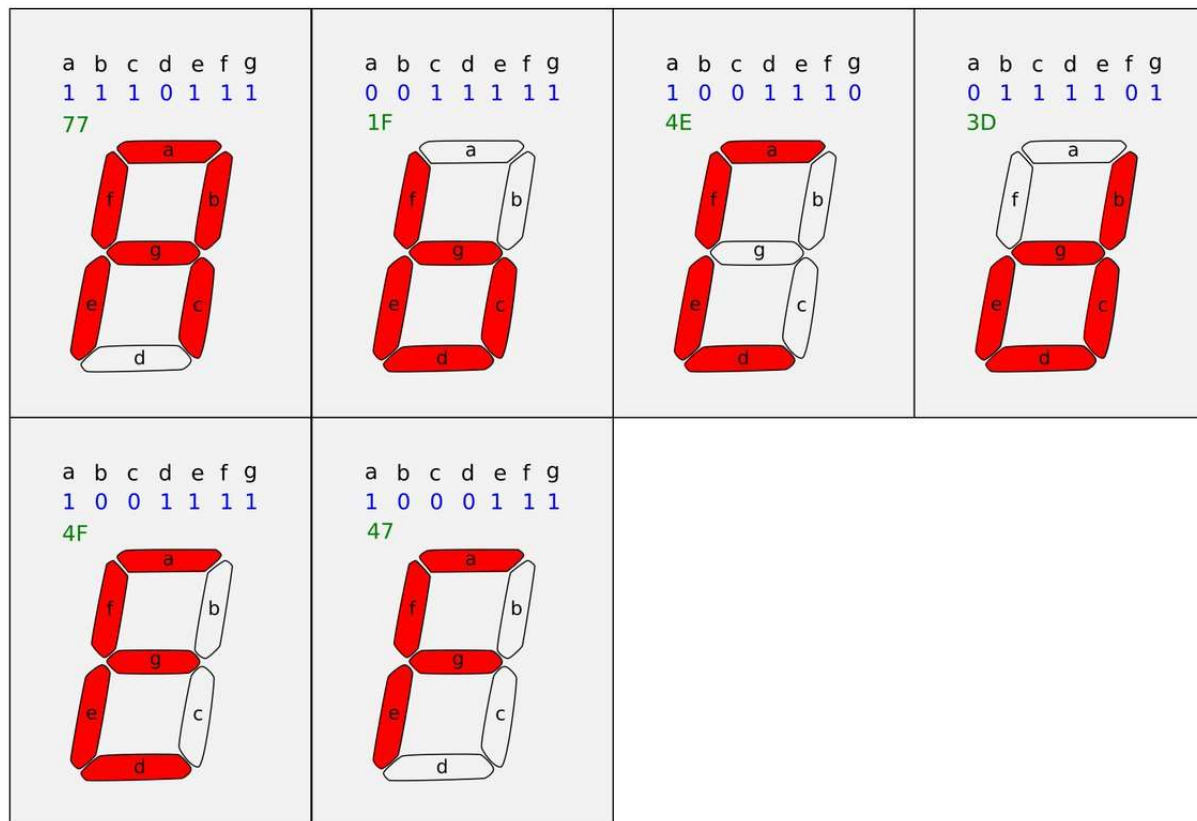
Ahora debemos también representar los 6 casos del **10** al **15** (A a F):



Conversor de código

Entonces tenemos las 16 combinaciones posibles (sin x):

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

 


Nuevamente la solución la obtenemos resolviendo los 7 K de 4 variables c/u.

Multiplexación y Demultiplexación

Un **multiplexor (MUX) analógico** es un circuito que permite seleccionar cual de sus canales de entrada enviará la información que presenta hacia su única salida.

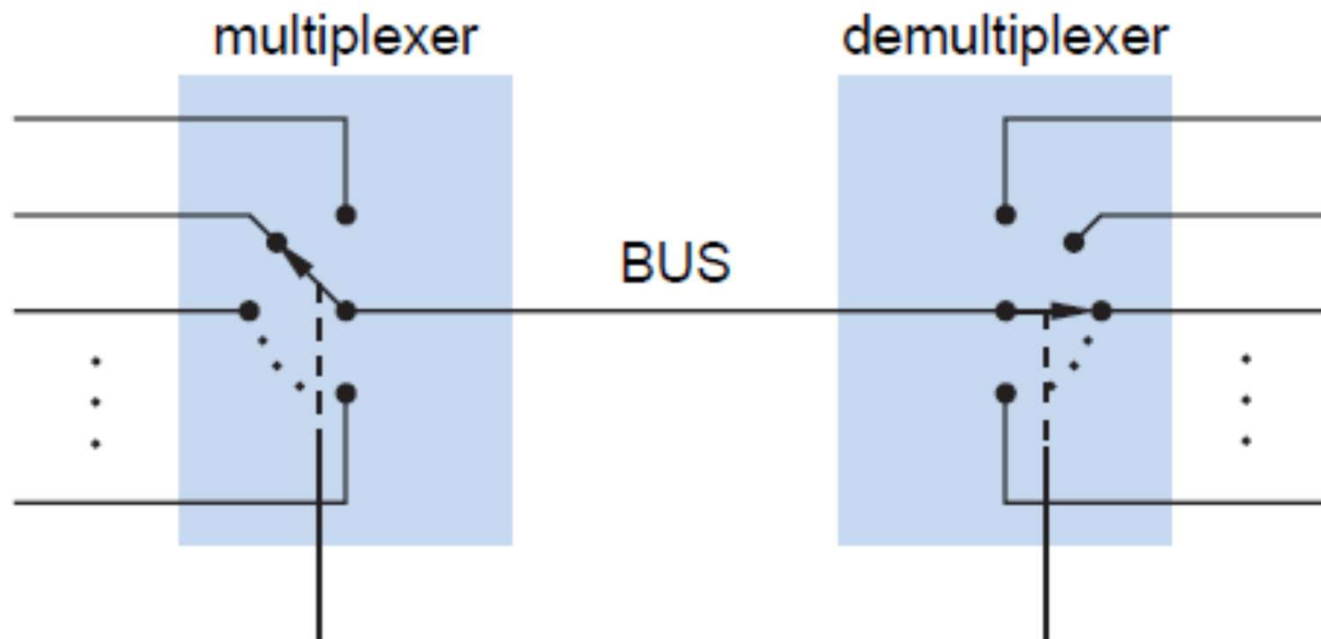
Un **demultiplexor (DEMUX) analógico** es un circuito que permite seleccionar cual de sus salidas recibirá la información que se presenta en su única entrada. Ambos pueden ser bidireccionales.



Multiplexación y Demultiplexación

El **multiplexor** y el **demultiplexor digitales** son circuitos lógicos combinacionales que permiten realizar las mismas funciones que los analógicos pero con información binaria.

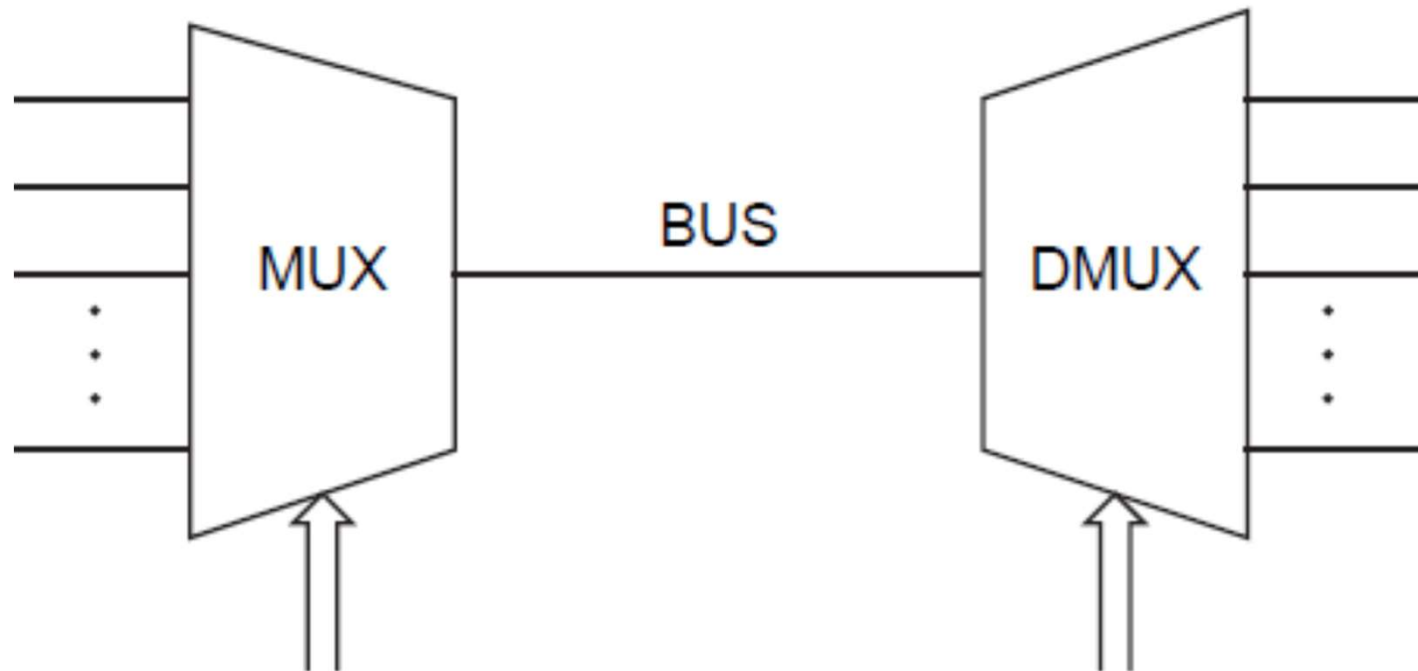
Tienen definidas sus entradas y salidas, por lo tanto son **unidireccionales**.



Multiplexor (MUX)

Un **multiplexor** es un circuito combinacional que permite transmitir la información digital presente en sus entradas (de datos) hacia una única salida. Para poder transmitir la información es necesario entradas de selección o control, mediante las cuales se selecciona qué entrada se conecta a la salida. Un multiplexor de 2^n entradas de datos tendrá n entradas de control.

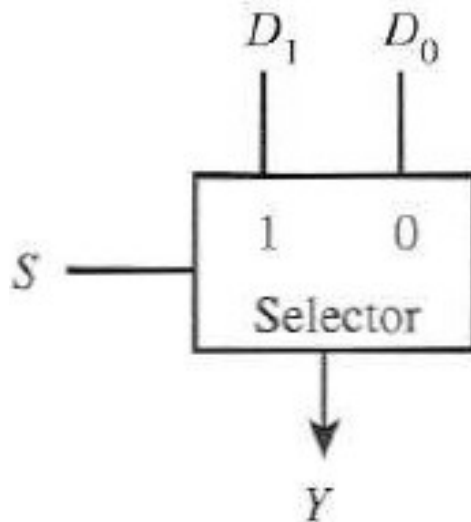Diseño de un MUX de **2** entradas de datos y **1** entrada de control:



S	Y
0	D_0
1	D_1

S	D1	D0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Multiplexor (MUX)

Resolviendo:

S	D1	D0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


S	D1D0	00	01	11	10
0		0	1	1	0
1		0	0	1	1

$$Y = \bar{S} \cdot D_0 + S \cdot D_1$$

 

Multiplexor (MUX)

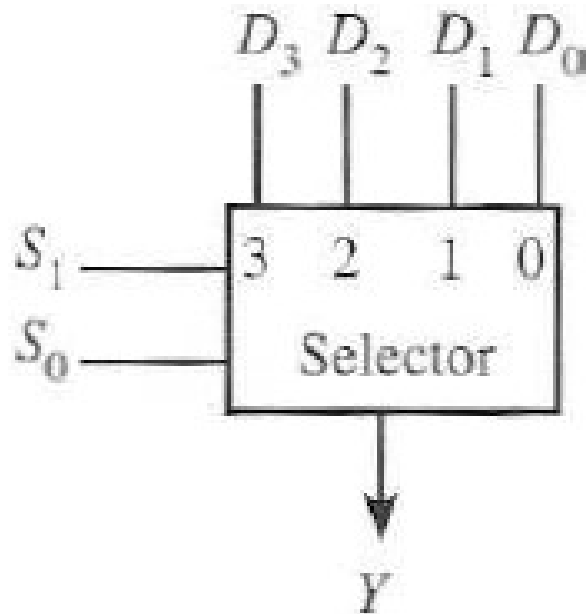Diseño de un MUX de 4 entradas de datos y 2 entradas de control:



S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3


S_1	S_0	D_3	D_2	D_1	D_0	Y
0	0	x	x	x	0	0
0	0	x	x	x	1	1
0	1	x	x	0	x	0
0	1	x	x	1	x	1
1	0	x	0	x	x	0
1	0	x	1	x	x	1
1	1	0	x	x	x	0
1	1	1	x	x	x	1

Multiplexor (MUX)

Resolviendo:

S1	S0	D3	D2	D1	D0	Y
0	0	x	x	x	0	0
0	0	x	x	x	1	1
0	1	x	x	0	x	0
0	1	x	x	1	x	1
1	0	x	0	x	x	0
1	0	x	1	x	x	1
1	1	0	x	x	x	0
1	1	1	x	x	x	1
 
$$Y = \overline{S_0} \overline{S_1} D_0 + S_0 \overline{S_1} D_1 + \overline{S_0} S_1 D_2 + S_0 S_1 D_3$$




Demultiplexor (DEMUX)

Un **demultiplexor** realiza la operación inversa a la que realiza un multiplexor. Distribuye los datos provenientes de una entrada entre varias salidas.

Un multiplexor de 2^n salidas tendrá n entradas de control.

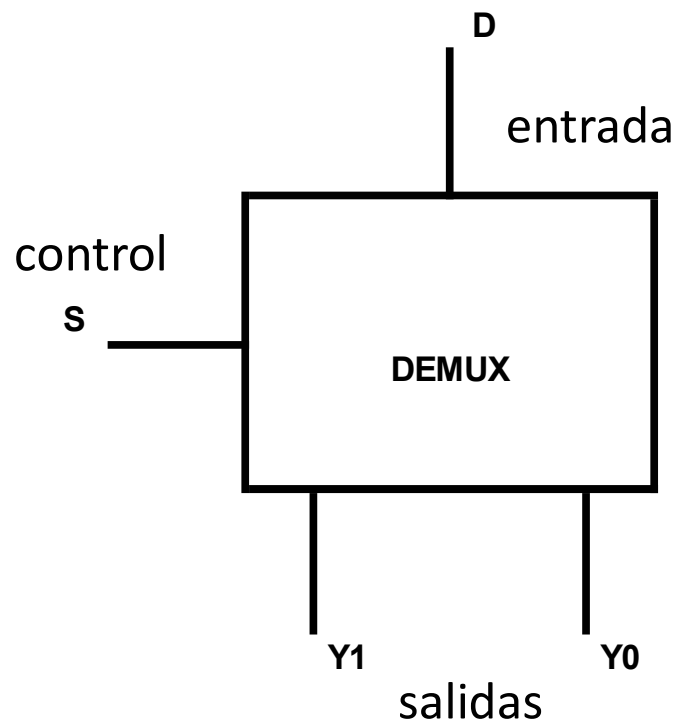Diseño de un DEMUX de **2 salidas** y **1 entrada de control**:



S	Y1	Y0
0	0	D
1	D	0


S	D	Y1	Y0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

$$Y_0 = \bar{S} D$$

$$Y_1 = S D$$

Demultiplexor (DEMUX)

 Diseño de un DEMUX de 4 salidas y 2 entradas de control:



S1	S0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	D
0	1	0	0	D	0
1	0	0	D	0	0
1	1	D	0	0	0

S1	S0	D	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Demultiplexor (DEMUX)

Resolviendo:


S1	S0	D	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

$$Y_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 D$$

$$Y_1 = \bar{S}_1 S_0 D$$


$$Y_2 = S_1 \bar{S}_0 D$$

$$Y_3 = S_1 S_0 D$$

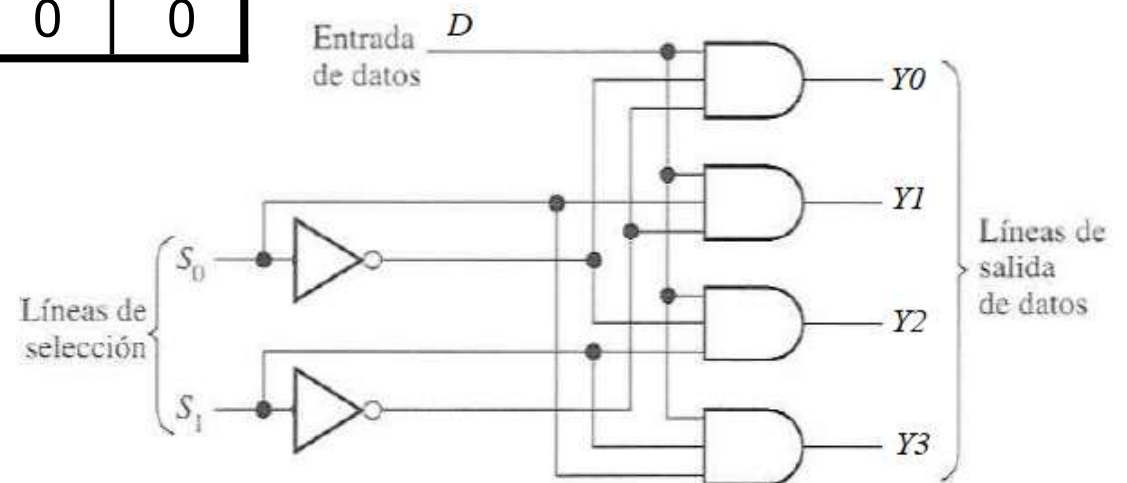

Decoder / Demultiplexer

 Analizando vemos que si bien son conceptos distintos, las TV son similares y las funciones y circuitos son iguales:





$$C_0 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$C_1 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0$$

$$C_2 = E \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$C_3 = E \cdot A_1 \cdot A_0$$

  


$$Y_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 D$$

$$Y_1 = \bar{S}_1 S_0 D$$

$$Y_2 = S_1 \bar{S}_0 D$$

$$Y_3 = S_1 S_0 D$$

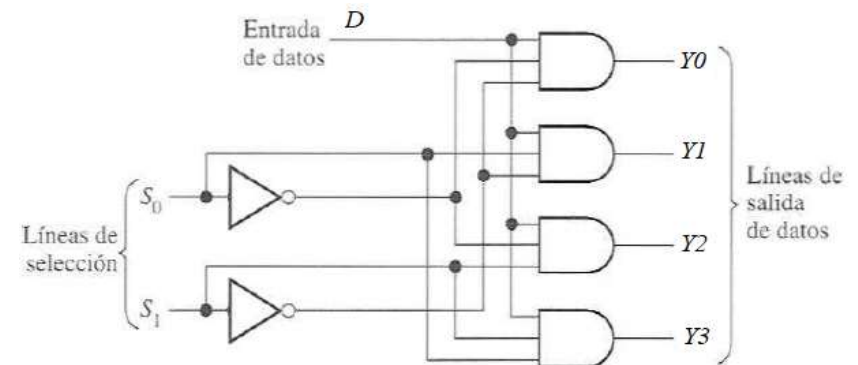


Implementación con Decoder / Demux

Podemos **implementar funciones** a partir de su TV con **Decoder / Demux** ya que estos generan los minitérminos de una función de **n** variables. Luego los sumamos mediante una compuerta **OR**.

Ejemplo: Implementar con un Decoder / Demux la función dada.

$$F(A,B,C) = \sum(0,3,5,7)$$


	A	B	C	F
0)	0	0	0	1
1)	0	0	1	0
2)	0	1	0	0
3)	0	1	1	1
4)	1	0	0	0
5)	1	0	1	1
6)	1	1	0	0
7)	1	1	1	1

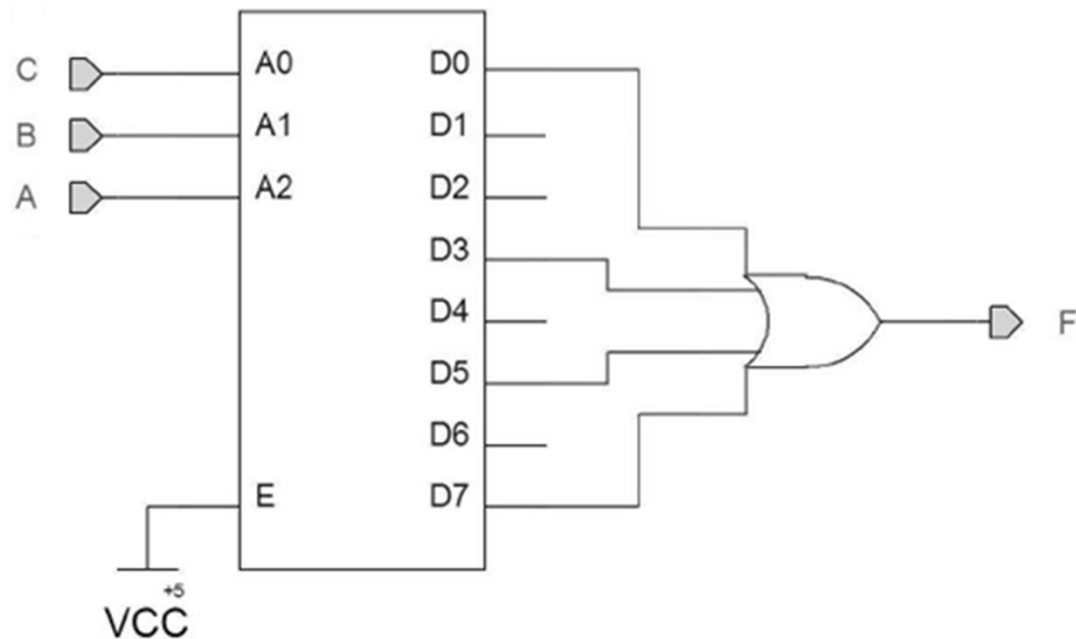

Implementación con Decoder / Demux

Si el **Decoder / Demux** tiene salidas negadas, aplicando De Morgan tenemos:

	A	B	C	F
0)	0	0	0	1
1)	0	0	1	0
2)	0	1	0	0
3)	0	1	1	1
4)	1	0	0	0
5)	1	0	1	1
6)	1	1	0	0
7)	1	1	1	1

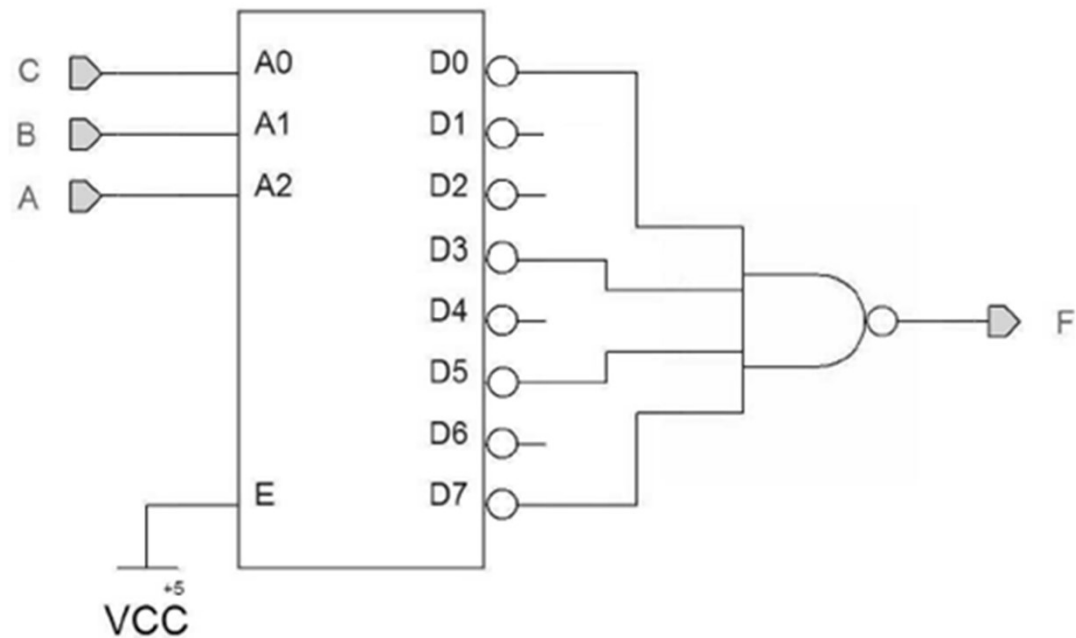

Implementación con MUX único

También podemos implementar funciones de n variables con **MUX** de $n-1$ entradas de control, colocando $n-1$ variables de la función en las entradas de control, quedando las entradas de datos como funciones de la variable no usada.


Ejemplo: Implementar la función de 3 variables con **un solo MUX**.

La función es de 3 variables, entonces el MUX debe tener 2 entradas de control.

$$F(A,B,C) = \sum(1,2,4,5)$$

$$F(A,B,C) = \prod(0,3,6,7)$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

 

AB \ C	0	1	
00	0	1	D0
01	1	0	D1
11	0	0	D3
10	1	1	D2


Implementación con MUX único

Analizando el mapa K nos queda:

AB \ C	0	1	
00	0	1	D0
01	1	0	D1
11	0	0	D3
10	1	1	D2

$$F(A,B,C) = \sum(1,2,4,5)$$

$$F(A,B,C) = \prod(0,3,6,7)$$

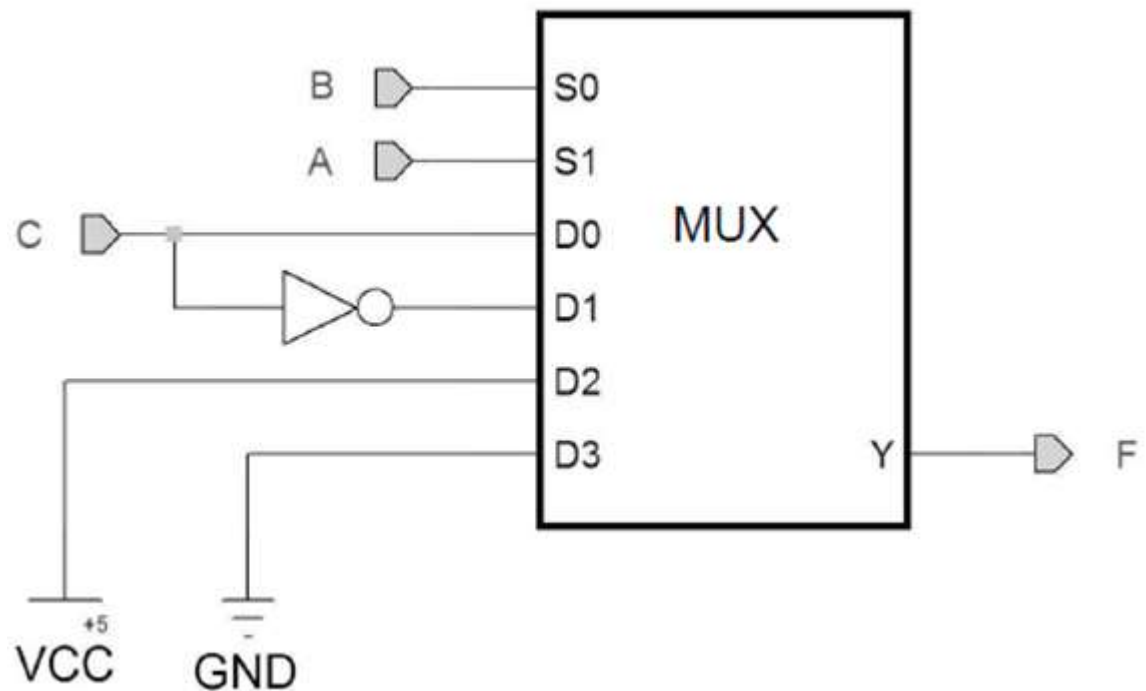

Implementación con MUX único

Ejemplo: Implementar la función de 4 variables con un solo MUX.

$$F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,5,9,10,11)$$

$$F(A,B,C,D) = \prod(0,3,6,7,8,12,13,14,15)$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

	CD			
AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	1

D0	D1
D2	D3
D6	D7
D4	D5


D	Not D
1	0
0	0
D	1

Implementación con MUX único

Otra forma de visualizar el mapa K y el circuito final:

ABC \ D	0	1	
000	0	1	D0
001	1	0	D1
011	0	0	D3
010	1	1	D2
110	0	0	D6
111	0	0	D7
101	1	1	D5
100	0	1	D4

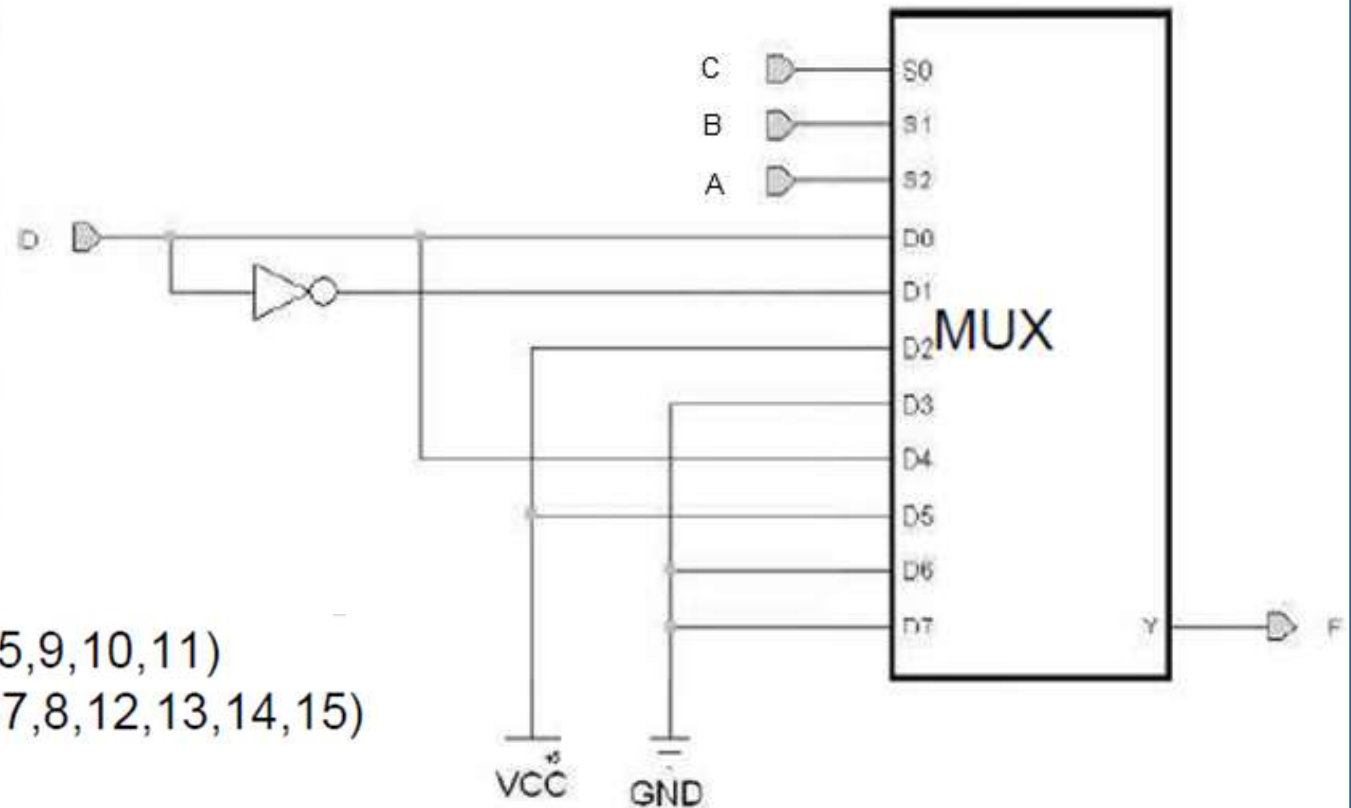
$$F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,5,9,10,11)$$
$$F(A,B,C,D) = \prod(0,3,6,7,8,12,13,14,15)$$



Implementación c/ MUX de 1 var. (árbol)

Ejemplo: Implementar la misma función pero solo con MUX de 1 variable de control. (Simplificar de ser posible)

ABC \ D	0	1	
000	0	1	D0
001	1	0	D1
011	0	0	D3
010	1	1	D2
110	0	0	D6
111	0	0	D7
101	1	1	D5
100	0	1	D4

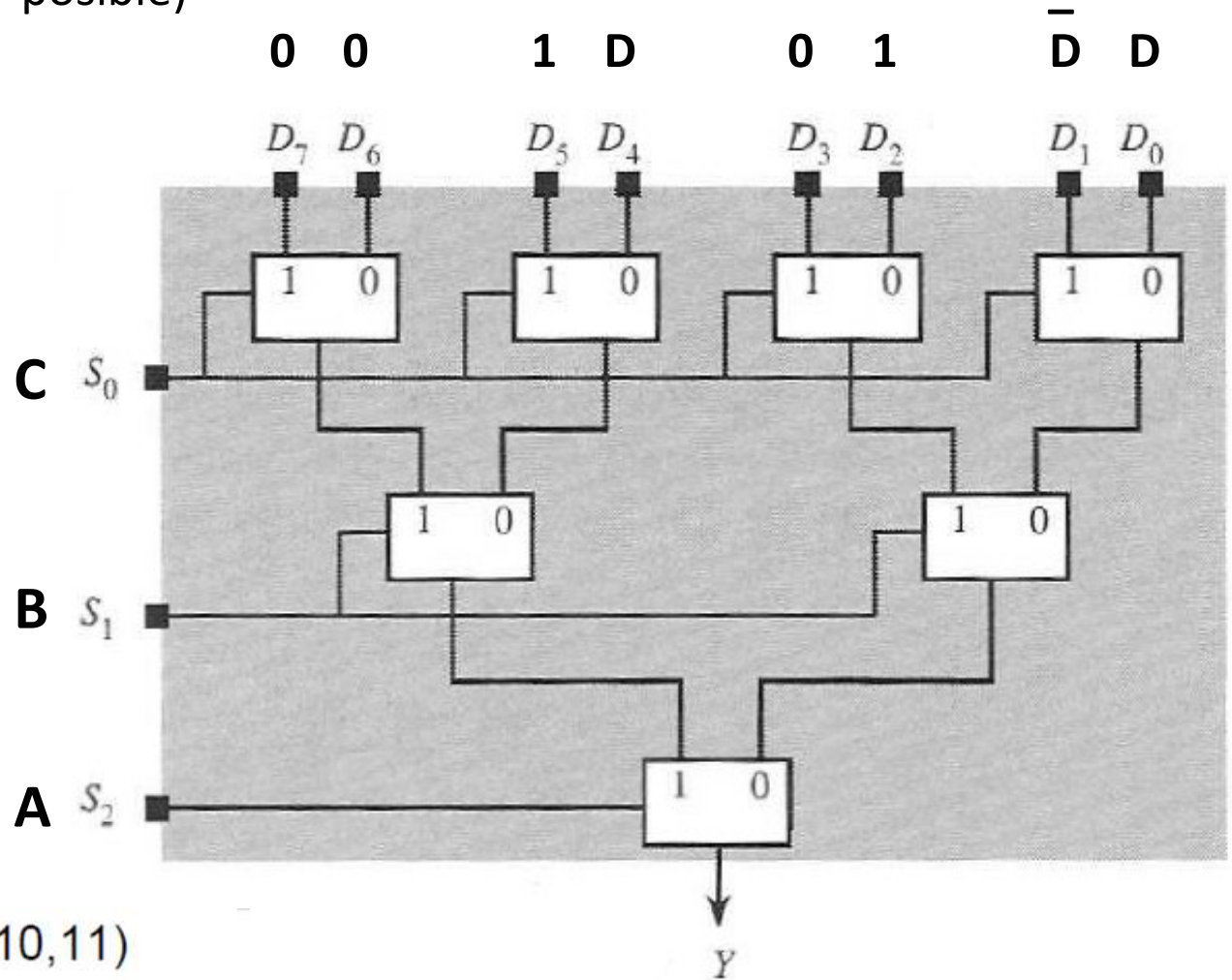


$$F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,5,9,10,11)$$

$$F(A,B,C,D) = \prod(0,3,6,7,8,12,13,14,15)$$

Implementación c/ MUX de 1 var. (árbol)

El circuito simplificado quedará:

 

Análisis y síntesis de:

- Encoder y Decoder
- Conversor de código
- Mux y Demux

Síntesis de circuitos combinacionales utilizando:

- Decoder / Demux (+ compuerta)
- Mux
 - Único Mux
 - En árbol

Estamos en condiciones de sintetizar funciones:

- Como SP (Mapa K por 1s)
- Como PS (Mapa K por 0s)
- Solamente con NAND
- Solamente con NOR
- Con Decoder / Demux (+ compuerta)
- Con Mux (único / en árbol)

Más adelante:

- Con PLDs (Dispositivos Lógicos Programables)

